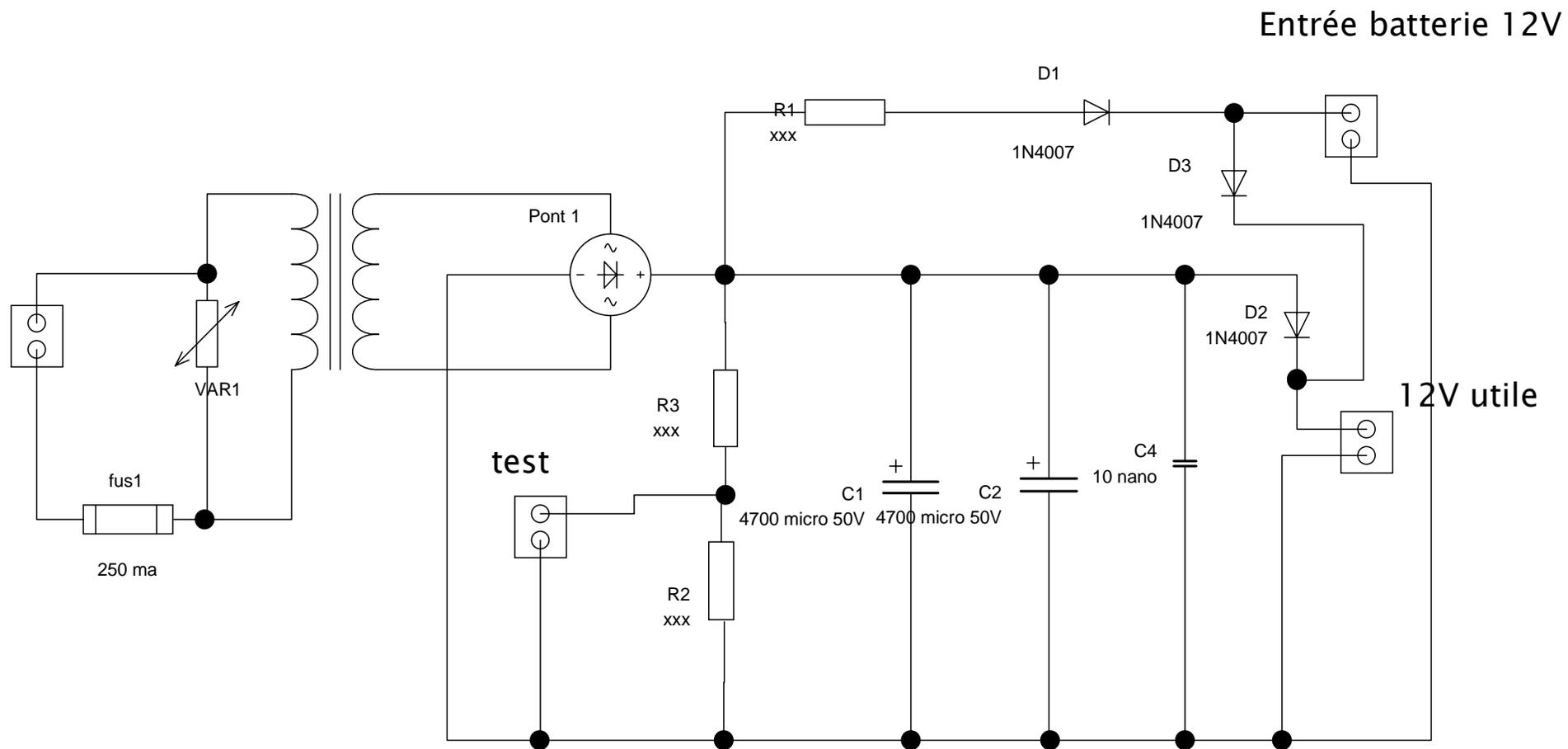


Text



Alimentation 12V secourue

R1 :selon la puissance de la batterie ,
quand la batterie est chargée,
le courant ne doit pas dépasser
le 1/10 de la capacité de la batterie (avec une marge !

R2, R3 : pont diviseur pour diviser la tension
afin qu'elle soit mesurable et ne sature pas l'entrée de mesure